

# 8장. 플립-플롭과 관련 소자



- 래치 (1)
- 에지 트리거드 플립-플롭(2)
- 마스터-슬레이브 플립-플롭(3)
- 플립-플롭의 동작 특성(4)
- 플립-플롭의 응용(5)
- 원-샷(6)
- 555 타이머(7)


# 래치(Latches)




## ◎ 래치

\* 두 개의 안정된 상태를 갖는 임시 저장 장치

## ◎ S-R(Set-Reset) 래치

 

(a) Active-HIGH input S-R latch

 

(b) Active-LOW input  $\bar{S}$ - $\bar{R}$  latch


**Figure 8-1** Two versions of SET-RESET (S-R) latches. Open file F08-01 and verify the operation of both latches.

# 래치(Latches)




\* 셋(Set) 상태 ;



$$Q = 1$$

 



\* 리셋(Reset) 상태 ;

$$Q = 0$$

 


  

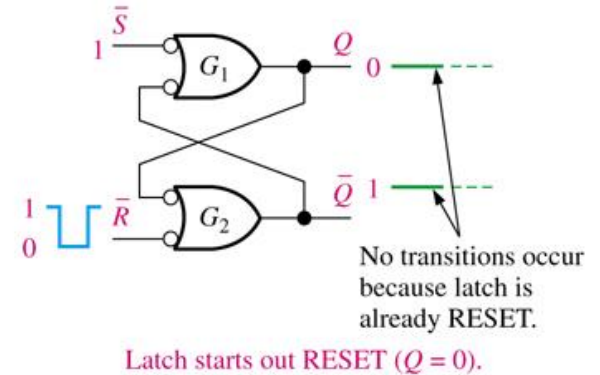 
(a) Two possibilities for the SET operation



 (b) Two possibilities for the RESET operation



(c) No-change condition

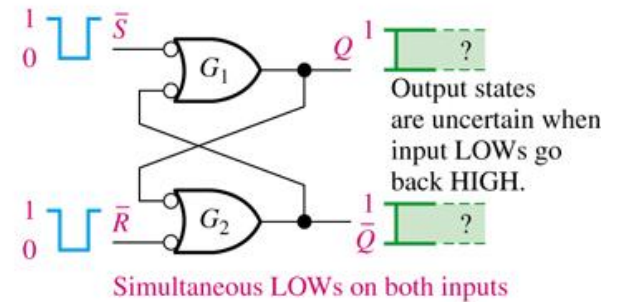

(d) Invalid condition


# 래치(Latches)



\* Active Low 입력  $S'-R'$  래치의 진리표

\* 논리 기호

| Inputs |      | Output |      | Comments |
|--------|------|--------|------|----------|
| $S'$   | $R'$ | $Q$    | $Q'$ |          |
| 1      | 1    | NC     | NC   |          |
| 0      | 1    | 1      | 0    |          |
| 1      | 0    | 0      | 1    |          |
| 0      | 0    | 1      | 1    |          |

 


(a) Active-HIGH input  
S-R latch

(b) Active-LOW input  
 $\bar{S}\bar{R}$  latch

\* 예제 8-1)

Active Low 입력  
 $S'-R'$  래치

 


# 래치(Latches)




## 응용 문제

\* 접촉 바운스 제거용으로 사용된 래치

 


# 래치(Latches)

## ● 게이트드 S-R 래치

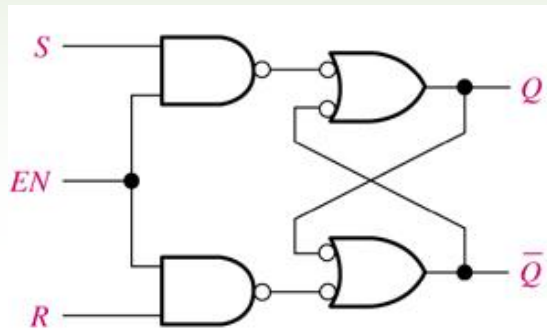


(a) Logic diagram

 

(b) Logic symbol

\* 예제 8-2) 초기에 리셋상태

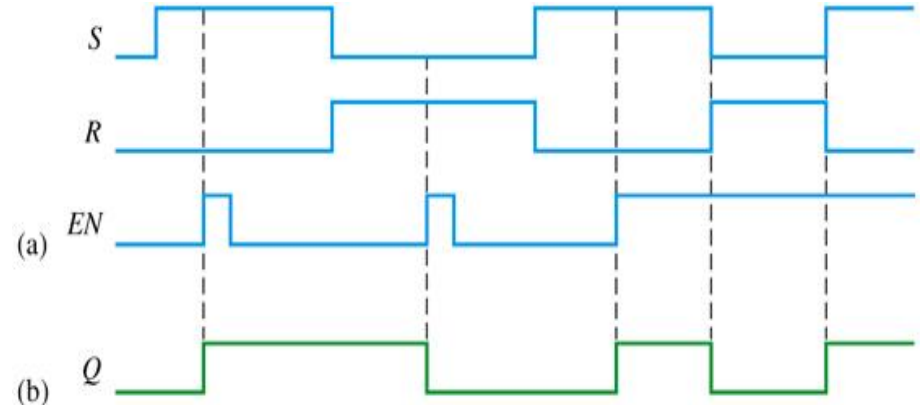


# 래치(Latches)



 
## ● 게이트드 D 래치

- 입력 D가 HIGH, EN이 HIGH 일 때, 래치는 셋
- 입력 D가 LOW, EN이 HIGH 일 때, 래치는 리셋




(a) Logic diagram

 

(b) Logic symbol

\* 예제 8-3) 초기에 리셋상태

 

# 에지 트리거드 플립-플롭




## ◎ 플립-플롭

\* 동기식의 쌍안정 소자 ;

=>

=> 2개의 안정된 상태를 가지기 때문에 기억소자로 사용 가능


\* 에지 트리거드 플립-플롭 :

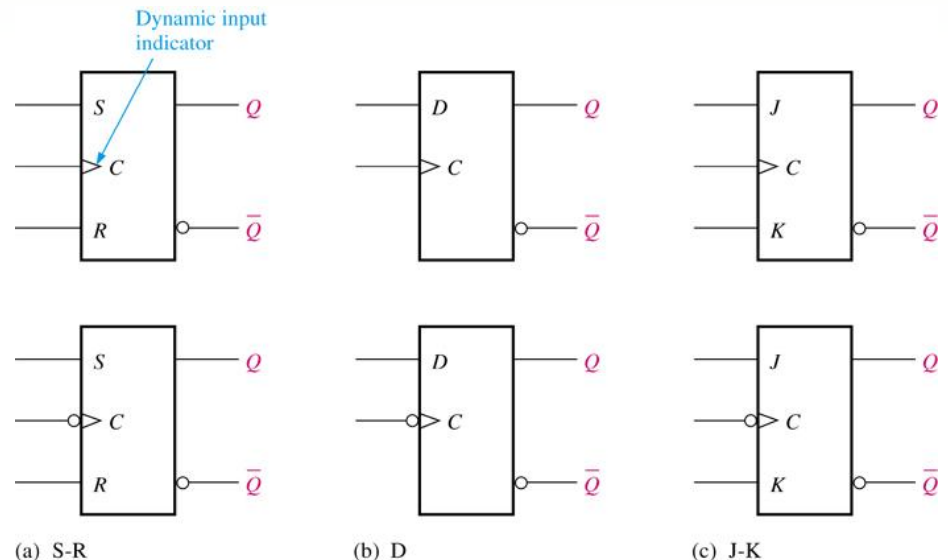


# 에지 트리거드 플립-플롭




## 에지 트리거드 S-R 플립-플롭

 

 (a)  $S = 1, R = 0$  flip-flop SETS on positive clock edge. (If already SET, it remains SET.)



 (b)  $S = 0, R = 1$  flip-flop RESETS on positive clock edge. (If already RESET, it remains RESET.)



(c)  $S = 0, R = 0$  flip-flop does not change. (If SET, it remains SET; if RESET, it remains RESET.)

# 에지 트리거드 플립-플롭




## 에지 트리거드 S-R 플립-플롭

진리표


\* 예제 8-4) 상승 에지 트리거,  
초기에 리셋상태

| Input |   | Output |    | Comments  |
|-------|---|--------|----|-----------|
| S     | R | Q      | Q' |           |
| 0     | 0 | Q      | Q' | No change |
| 0     | 1 | 0      | 1  | Reset     |
| 1     | 0 | 1      | 0  | Set       |
| 1     | 1 | ?      | ?  | Invalid   |

 


# 에지 트리거드 플립-플롭

## 에지 트리거링 방법

 


 (a) A simplified logic diagram for a positive edge-triggered S-R flip-flop




(b) A type of pulse transition detector

# 에지 트리거드 플립-플롭

 

**Figure 8-16** Flip-flop making a transition from the RESET state to the SET state on the positive-going edge of the clock pulse.

# 에지 트리거드 플립-플롭

 


**Figure 8-17** Flip-flop making a transition from the SET state to the RESET state on the positive-going edge of the clock pulse.

# 에지 트리거드 플립-플롭





## 에지 트리거드 D 플립-플롭

진리표

 

| Inputs |     | Outputs |    | Comments |
|--------|-----|---------|----|----------|
| D      | Clk | Q       | Q' |          |
| 0      | ↑   | 0       | 1  | Reset    |
| 1      | ↑   | 1       | 0  | Set      |

\* 예제 8-5) 초기에 리셋상태

  


# 에지 트리거드 플립-플롭



## ● 에지 트리거드 J-K 플립-플롭

- \* Set, Reset, No change 모드에서는 S-R 플립-플롭과 동작이 같다.
- \* Invalid 대신 Toggle 모드가 있다.

 

**Figure 8-20** A simplified logic diagram for a positive edge-triggered J-K flip-flop.

# 에지 트리거드 플립-플롭



- \* 초기에 플립-플롭은 리셋 상태( $Q = 0$ )이고,  $J=1$ ,  $K=0$ .  
=> 클럭 펄스 ①이 가해지면,
- \* 리셋 상태에서  $J=0$ ,  $K=0$ 로 하면,
- \* 리셋 상태에서  $J=1$ ,  $K=1$ 로 하면,
- \* 셋 상태에서  $J=1$ ,  $K=1$ 로 하면,
- \*  $J=1$ ,  $K=1$  =>

 


Figure 8-21 Transitions illustrating the toggle operation when  $J=1$  and  $K=1$ .



# 에지 트리거드 플립-플롭



\* 상승 에지 트리거드  
J-K 플립-플롭의 진리표

| Inputs |   |     | Outputs |    | Comments |
|--------|---|-----|---------|----|----------|
| J      | K | Clk | Q       | Q' |          |
| 0      | 0 | ↑   | Q       | Q' |          |
| 0      | 1 | ↑   | 0       | 1  |          |
| 1      | 0 | ↑   | 1       | 0  |          |
| 1      | 1 | ↑   | Q'      | Q  |          |


\* 예제 8-6) 초기 리셋 상태

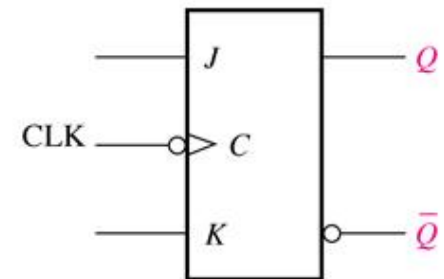 

# 에지 트리거드 플립-플롭



\* 예제 8-7) 초기 리셋 상태


 


# 에지 트리거드 플립-플롭


  
## ○ 비동기식 프리셋 및 클리어 입력


- \* 비동기식 입력 : 클럭과 무관하게(Asynchronous) 플립-플롭의 상태에 영향을 준다.
- \* 프리셋(Preset), 직접 셋(direct set) : 플립-플롭을 셋 시키는 입력
- \* 클리어(clear), 직접 리셋(direct reset) : 플립-플롭을 리셋 시키는 입력



# 에지 트리거드 플립-플롭

\* 예제 8-8)



프리셋 및 클리어

 
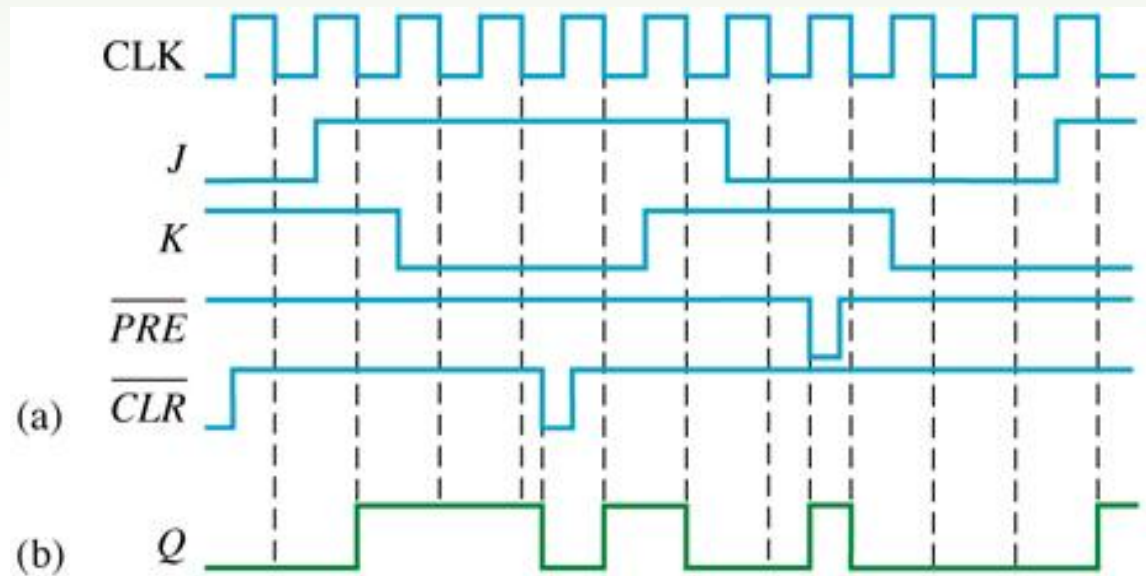 
# 에지 트리거드 플립-플롭



\* 예제 8-8) 하강 에지 트리거드 J-K 플립-플롭,  
프리셋 및 클리어



# 마스터-슬레이브 플립-플롭



## ◎ 펄스-트리거드 마스터-슬레이브 플립-플롭

- \* 마스터 섹션의 상태 값은 클럭 펄스의 상승 에지에서 J, K 값에 따라 결정 됨.
- \* 슬레이브 섹션의 상태 값은 클럭 펄스의 하강 에지에서 마스터 섹션의 상태 값에 따라 결정 됨

 


Figure 8-28 Basic logic diagram for a master-slave J-K flip-flop.


# 마스터-슬레이브 플립-플롭




\* 진리표

| Input |   |                                                                                   | Output |    | Comments |
|-------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|
| J     | K | Clk                                                                               | Q      | Q' |          |
| 0     | 0 |  | Q      | Q' |          |
| 0     | 1 |  | 0      | 1  |          |
| 1     | 0 |  | 1      | 0  |          |
| 1     | 1 |  | Q'     | Q  |          |

\* 논리 기호

 

 (a) Active-HIGH clock: Data are clocked in on positive-going edge of clock pulse and transferred to output on the following negative-going edge.




(b) Active-LOW clock: Data are clocked in on negative-going edge of clock pulse and transferred to output on the following positive-going edge.

# 마스터-슬레이브 플립-플롭





\* 예제 8-10) 초기 리셋 상태, 클럭은 Active Low

 



# 플립-플롭의 동작 특성

## 전파 지연 시간(Propagation Delay Times)

\* 입력신호가 가해진 후 출력의 변화가 발생할 때 까지의 지연 시간

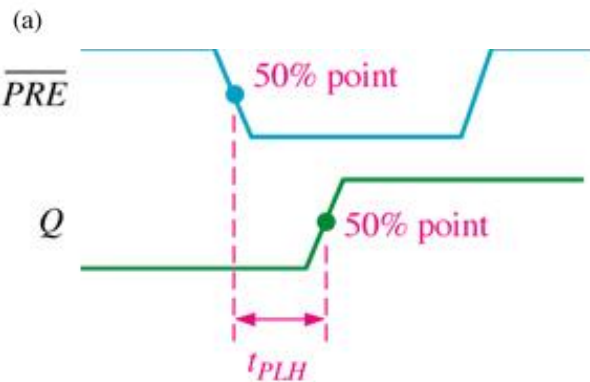 

(a)

  


(b)

# 플립-플롭의 동작 특성



## ◎ 셋업 시간(Set-up time)

- \* 입력 값이 플립-플롭에 안정되게 가해지기 위해서, 클럭 펄스의 트리거링이 시작되기 전에 입력 값이 유지되어야 하는 최소 시간

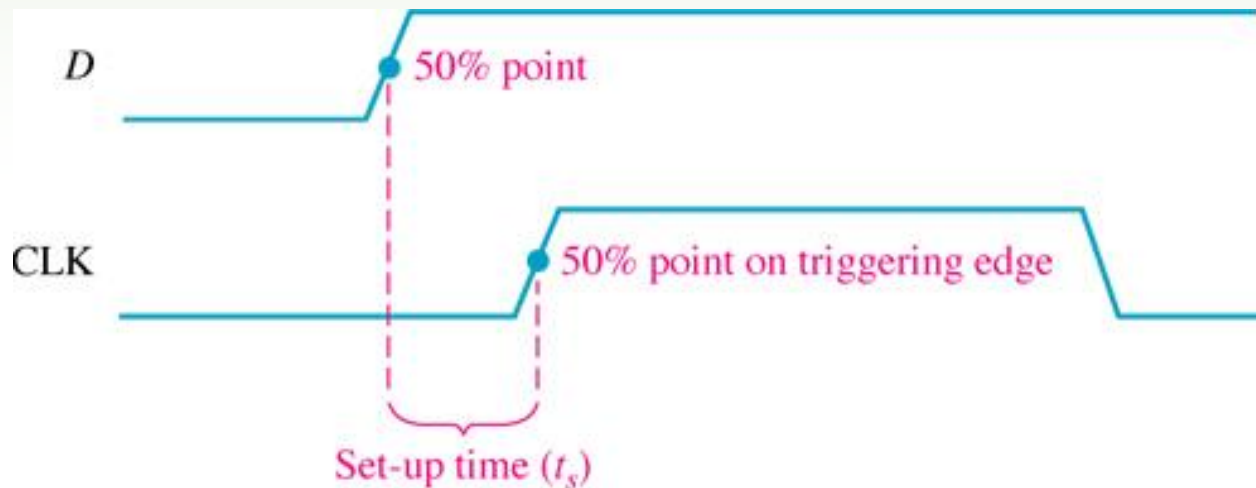


**Figure 8--33** Set-up time ( $t_s$ ). The logic level must be present on the D input for a time equal to or greater than  $t_s$  before the triggering edge of the clock pulse for reliable data entry.

# 플립-플롭의 동작 특성



## ◎ 홀드 시간(Hold time)

- \* 입력 값이 플립-플롭에 안정되게 가해지기 위해서, 클럭 펄스의 트리거링이 끝난 후 입력 값이 유지되어야 하는 최소 시간

 

**Figure 8-34** Hold time ( $t_h$ ). The logic level must remain on the D input for a time equal to or greater than  $t_h$  after the triggering edge of the clock pulse for reliable data entry.

# 플립-플롭의 동작 특성





- ◎ 최대 클럭 주파수(Maximum Clock Frequency)
  - \* 플립-플롭이 안정되게 트리거링 될 수 있는 최고 주파수
- ◎ 펄스 폭(Pulse Widths)
  - \* 플립-플롭이 안정되게 동작하기 위해 필요한 clock, preset, clear 등의 최소 펄스 폭이 정의되어 있다.
- ◎ 전력 소비(Power Dissipation)
  - \* 소자의 전체 소비 전력

# 플립-플롭의 응용



## ○ 병렬 데이터 저장



 
 


# 플립-플롭의 응용



## ○ 주파수 분주


\* 주기적인 파형의 주파수를 분주할 수 있다.

    
 
# 플립-플롭의 응용




\* 예제 8-11) 플립-플롭 A의 클럭 입력이 8kHz 구형파일때의  $f_{out}$



# 플립-플롭의 응용


## ○ 계수

 

# 플립-플롭의 응용



\* 예제 8-12)

 

# 원샷(One-shots)



- \* 한 개의 안정된 상태를 갖는 단안정 멀티바이브레이터
- \* 트리거 입력에 대해 인버터  $G_2$ 의 출력은 HIGH가되고, RC회로의 시정수에 의해 결정된 시간 동안 HIGH 유지 후 LOW로 바뀐.


 
 



Figure 8-43 A simple one-shot circuit.

# 원샷(One-shots)

\* Nonretriggerable one-shot action.

 

\* Retriggerable one-shot action.

 

# 원샷(One-shots)

\* 순차적 타이밍 회로

