

회로이론1 2018년 2학기 중간 모범 답안

1.

yellow: 4 green: 5 red: 2 금색: $\pm 5\%$

$$\therefore 45 \times 10^2 \Omega \quad \text{오차: } \pm 5\%$$

이시영

전용현

2.

$$R_{ab} = 5 + (4 \parallel (0 \parallel 3)) = 5 + 0 = 5 \Omega$$

$$R_{cd} = 6 + (3 \parallel (0 \parallel 4)) = 6 + 0 = 6 \Omega$$

3.

$$\text{등가저항: } 4 + (2 \parallel (0 \parallel 6)) = 4 + 0 = 4 \Omega$$


$$\therefore I_1 = \frac{8V}{4k\Omega} = 2mA$$

$$I_1 = I_3 = I_4 = 2mA, \quad I_2 = I_5 = I_6 = 0$$

4.

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_4 = 0$$

5. ~ 8.

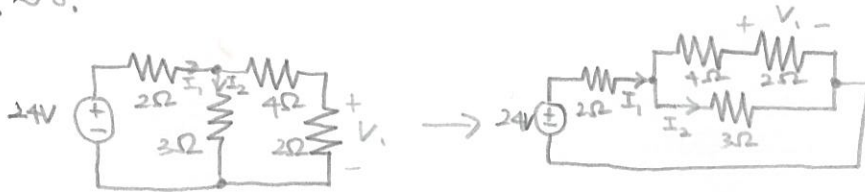

$$R_{eq} = 2 + (3 \parallel (4 + 2)) \\ = 2 + 2 = 4 \Omega$$

5.

$$I_1 = \frac{24}{4} = 6[A]$$

$$I_2 = 6 \times \frac{2}{3} = 4[A]$$

6.

$$V_1 = 24 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 4V$$

7.

$$P = IV = I^2 R (\because V = IR) \\ = I_2^2 \times 3 = 16 \times 3 = 48 W$$

8.

$$48 \times 10 = 480 Wh$$

9. ~ 11.

$$\begin{aligned} t < 0 \Rightarrow & \text{switch open} \\ t > 0 \Rightarrow & \text{switch closed} \end{aligned}$$

9.

$$t < 0 \text{ 일 때 } I_1' = \frac{4}{3} \text{ [A]}$$

$$t > 0 \text{ 일 때 } I_1'' = \frac{40}{10 + (20 \parallel 20)} = \frac{40}{20} = 2 \text{ [A]}$$

$$\therefore \frac{4}{3} : 2 = 2 : 3$$

10.

$$t < 0 \text{ 일 때 } I_2' = \frac{4}{3} \text{ [A]}$$

$$t > 0 \text{ 일 때 } I_2'' = \frac{40}{10 + (20 \parallel 20)} \times \frac{1}{2} = 1 \text{ [A]}$$

$$\therefore \frac{4}{3} : 1 = 4 : 3$$


11.

$$t < 0 \text{ 일 때 소모 전력 } I_1'^2 R$$

$$t > 0 \text{ 일 때 소모 전력 } I_1''^2 R$$

$$\therefore I_1'^2 R : I_1''^2 R = I_1' : I_1'' = 4 : 3$$


12.

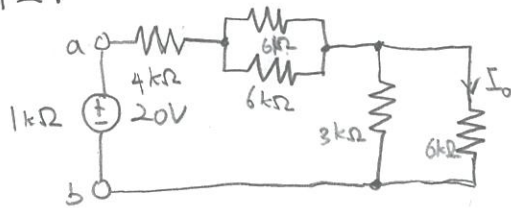

$$R_{eq} = 10 \text{ k}\Omega$$


$$I_0 = \frac{20}{10 \text{ k}} \times \frac{1}{2} = \frac{20}{3} \text{ mA}$$

13.


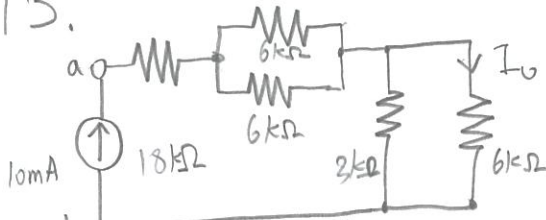


$$I_0 = 10 \times \frac{1}{3} = \frac{10}{3} \text{ mA}$$

14 ~ 16.

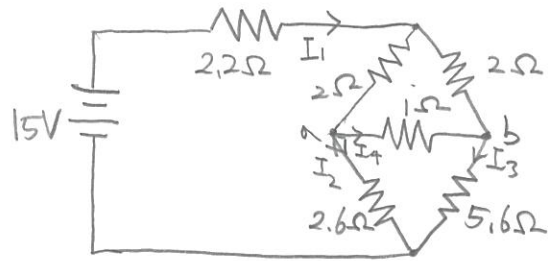

$\Delta \rightarrow Y$ 변환

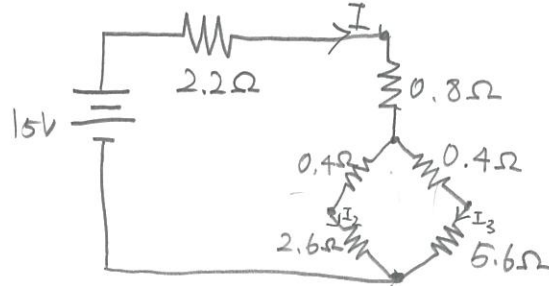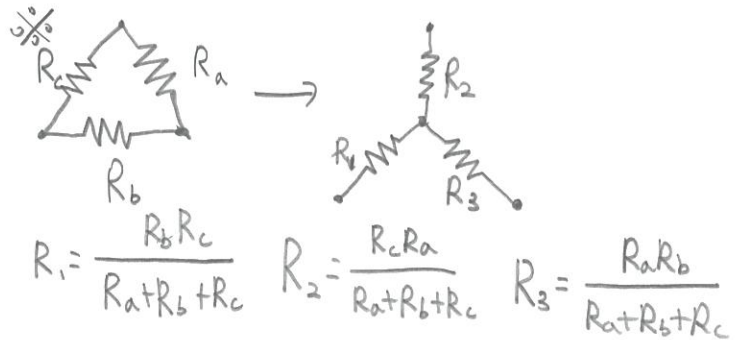

$$\begin{aligned} 14. \quad & 2.2 \Omega + 0.8 \Omega + (0.4 \Omega + 2.6 \Omega \parallel 0.4 \Omega + 5.6 \Omega) \\ & = 3 \Omega + 2 \Omega = 5 \Omega = R_{eq} \end{aligned}$$

$$15. \quad I_1 = \frac{15 \text{ V}}{R_{eq}} = \frac{15}{5} = 3 \text{ [A]}$$

$$I_2 = 3 \times \frac{2}{3} = 2 \text{ [A]}$$

$$I_3 = 3 \times \frac{1}{3} = 1 \text{ [A]}$$


16.

$$a \text{ 지점 전압 } 5.2 \text{ V}$$

$$b \text{ 지점 전압 } 5.6 \text{ V}$$

$$\therefore I_4 = \frac{5.2 - 5.6}{1} = -0.4 \text{ A}$$

17. 바디해석법으로 I_0 를 구하시오

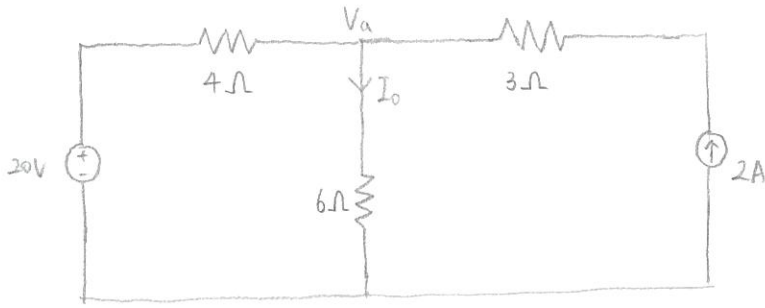

$$\frac{20 - V_a}{4} = \frac{V_a}{6} - 2$$

$$6I_0 = V_a$$

$$60 - 3V_a = 2V_a - 24$$

$$I_0 = V_a \times \frac{1}{6}$$


$$5V_a = 84$$

$$I_0 = \frac{84}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{14}{5} = 2.8$$

$$V_a = \frac{84}{5}$$

$$\underline{I_0 = 2.8 \text{ A}}$$

18. 루프해석법으로 I_0 를 구하시오.

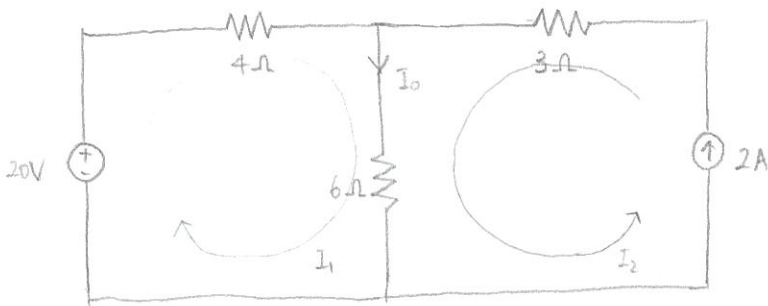

$$I_2 = 2 \text{ A} \quad I_0 = I_1 + I_2$$

$$20 = 4I_1 + 6(I_1 + I_2)$$

$$I_0 = 0.8 + 2 = 2.8$$

$$20 = 4I_1 + 6I_1 + 12$$


$$10I_1 = 8$$

$$\underline{I_0 = 2.8 \text{ A}}$$

$$I_1 = \frac{8}{10} = 0.8$$

19. 중첩의 원리를 이용하여 I_0 를 구하시오

전류원이 없을 때

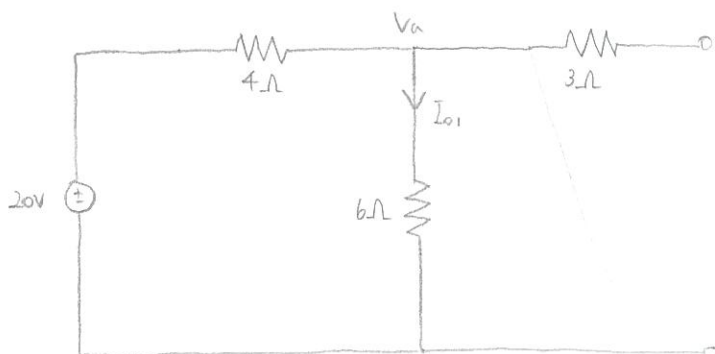

$$\frac{20 - V_a}{4} = \frac{V_a}{6}$$

$$\frac{V_a}{6} = I_{01}$$

$$60 - 3V_a = 2V_a$$

$$I_{01} = \frac{12}{6} = 2$$


$$5V_a = 60$$

$$V_a = 12$$

$$\underline{I_{01} = 2 \text{ A}}$$

19.

전압원이 없을 때

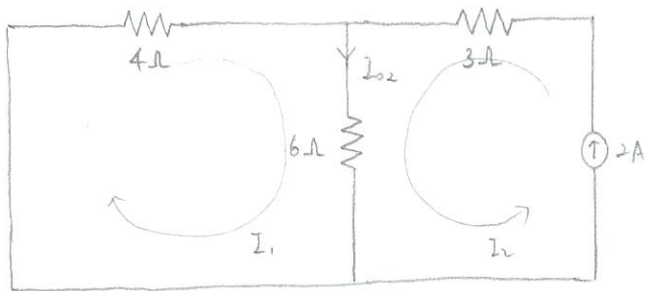

$$I_2 = 2A$$

$$I_{02} = I_1 + I_2$$

$$4I_1 + 6(I_1 + I_2) = 0$$

$$10I_1 + 12 = 0$$

$$I_1 = -\frac{12}{10} = -1.2$$


$$I_{02} = -1.2 + 2 = 0.8$$

$$I_{02} = 0.8A$$


$$I_0 = I_{01} + I_{02} = 2 + 0.8 = 2.8$$

$$I_0 = 2.8A$$

20. 테브난 정리를 이용하여 I_0 를 구하시오.

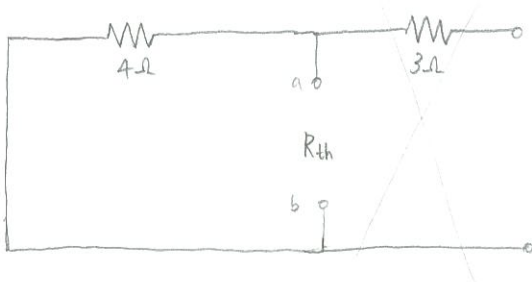

$$R_{eq} = 4\Omega$$

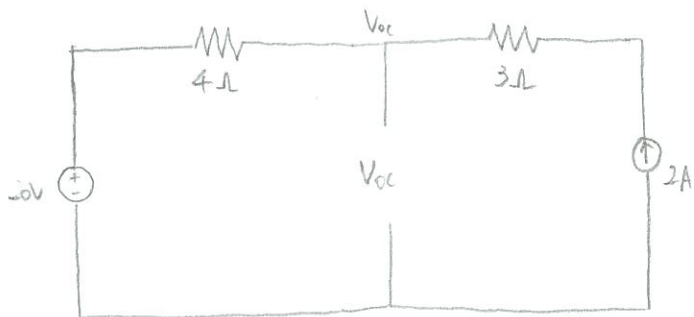


$$\frac{20 - V_{oc}}{4} = -2$$

$$20 - V_{oc} = -8$$

$$V_{oc} = 28$$

$$V_{oc} = 28V$$

테브난 정리에 의해서

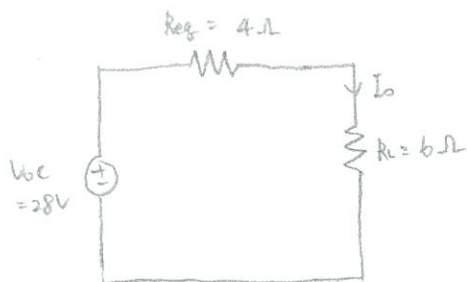

$$I_0 = \frac{28}{10} = 2.8$$


$$I_0 = 2.8A$$

21. 노턴의 정리를 이용하여 I_0 를 구하시오

노턴의 정리에 의해서


$$I_{oc} = \frac{V_{oc}}{R_{eq}}$$

$$= 2.8A$$

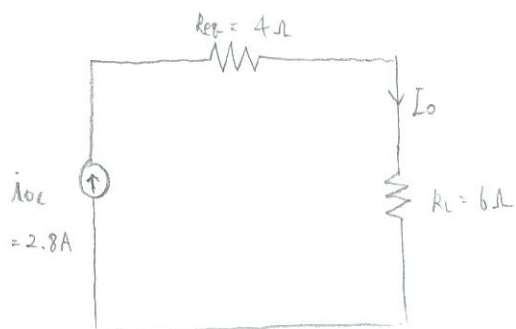

$$I_0 = 2.8A$$

22. 마디해석법으로 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오

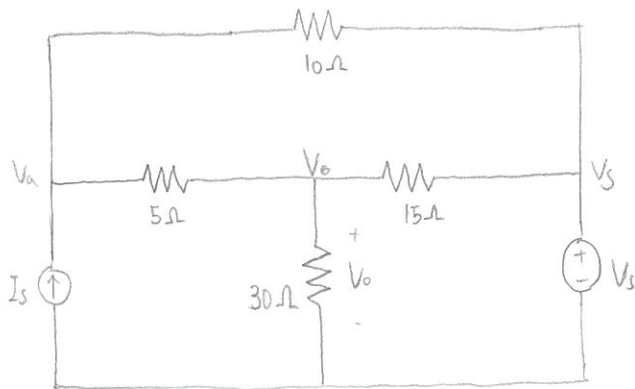

$$\textcircled{1} \frac{V_o - V_o}{5} = \frac{V_o}{30} + \frac{V_o - V_s}{15}$$

$$\textcircled{2} \frac{V_s - V_o}{10} = \frac{V_o - V_o}{5} - I_s$$

$$6V_o - 6V_o = V_o + 2V_o - 2V_s$$

$$V_s - V_o = 2V_o - 2V_o - 10I_s$$

$$9V_o = 6V_o + 2V_s$$

$$2V_o = 3V_s - V_s - 10I_s$$


$$9V_o = 6V_o + 2V_s$$

$$-4V_o = 6V_o - 2V_s - 20I_s$$

$$5V_o = 4V_s + 20I_s$$

$$\underline{V_o = \frac{4}{5}V_s + 4I_s}$$

23. 루프해석법으로 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.

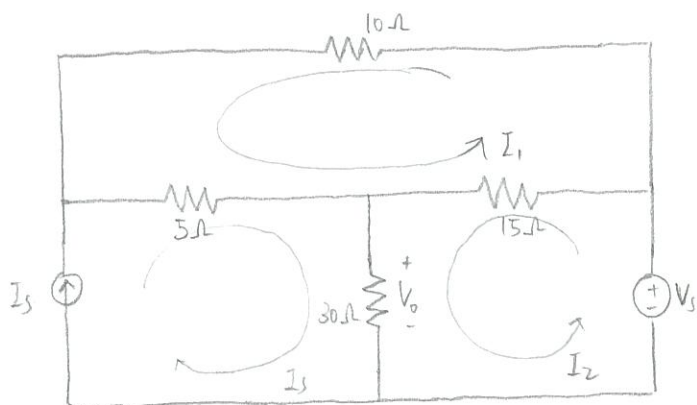

$$V_o = 30(I_s + I_2)$$

$$\textcircled{1} 10I_1 + 5(I_1 + I_s) + 15(I_1 - I_2) = 0$$

$$30I_1 - 15I_2 = -5I_s$$

$$\textcircled{2} 15(I_2 - I_1) + 30(I_2 + I_s) = V_s$$

$$-15I_1 + 45I_2 = V_s - 30I_s$$

$$30I_1 - 15I_2 = -5I_s$$

$$-30I_1 + 90I_2 = 2V_s - 60I_s$$

$$75I_2 = 2V_s - 65I_s$$

$$\underline{I_2 = \frac{2}{75}V_s - \frac{65}{75}I_s}$$


$$V_o = 30(I_s + \frac{2}{75}V_s - \frac{65}{75}I_s)$$

$$= \frac{4}{5}V_s + 4I_s$$

$$\underline{V_o = \frac{4}{5}V_s + 4I_s}$$

24. 중첩의 원리를 이용하여 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오

전류원이 없을 때

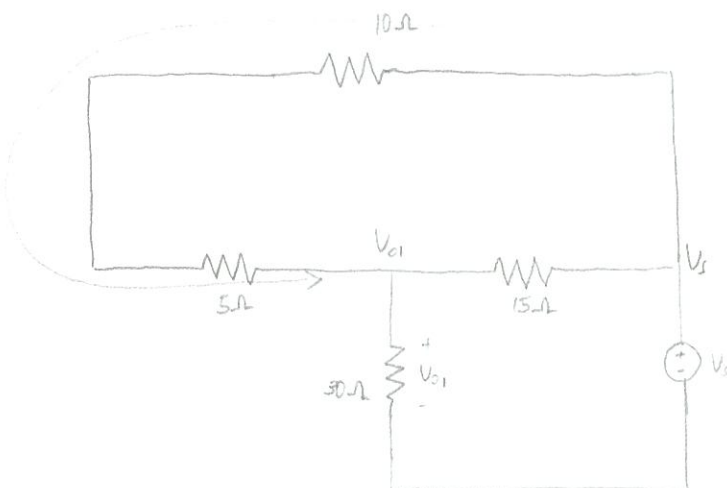

$$\textcircled{1} \frac{V_s - V_{o1}}{10 + 5} = \frac{V_{o1} - V_s}{15} + \frac{V_{o1}}{30}$$


$$2V_s - 2V_{o1} = 2V_{o1} - 2V_s + V_{o1}$$

$$5V_{o1} = 4V_s$$

$$\underline{V_{o1} = \frac{4}{5}V_s}$$

24.

전압원이 없을 때.

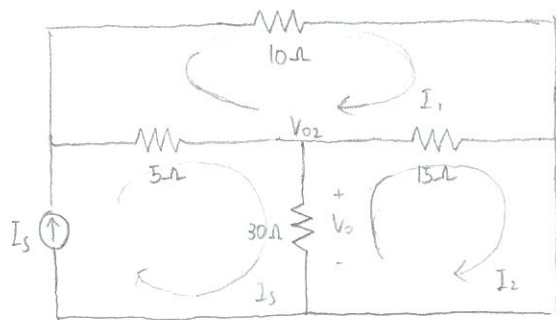

$$V_{o2} = 30(I_s - I_2)$$

$$= 30(I_s - \frac{13}{15}I_s) \quad V_{o2} = 4I_s$$

$$= 30(\frac{2}{15}I_s)$$

$$\textcircled{1} 10I_1 + 15(I_1 - I_2) + 5(I_1 - I_s) = 0$$

$$30I_1 - 15I_2 = 5I_s$$

$$\textcircled{2} 15(I_2 - I_1) + 30(I_2 - I_s) = 0$$

$$-15I_1 + 45I_2 = 30I_s$$

$$30I_s - 15I_2 = 5I_s$$

$$+ -30I_s + 90I_2 = 60I_s$$



$$75I_2 = 65I_s$$

$$I_2 = \frac{13}{15}I_s$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

$$= \frac{4}{5}V_s + 4I_s$$

$$V_o = \frac{4}{5}V_s + 4I_s$$

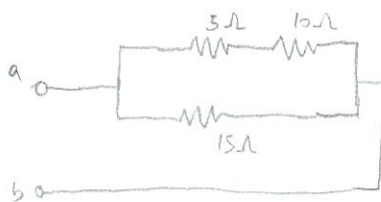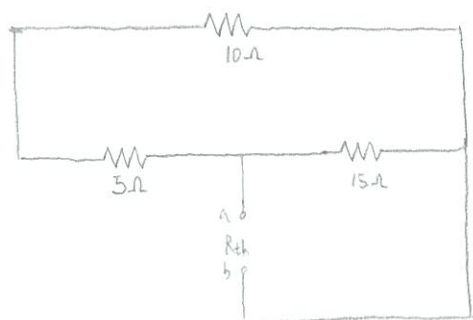
25. 테브난의 정리를 이용하여 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오

$$R_{eq} = 15 \parallel 15$$

$$\frac{225}{30} = \frac{75}{10} = 7.5$$

$$R_{eq} = 7.5 \Omega$$

전류원이 없을 때

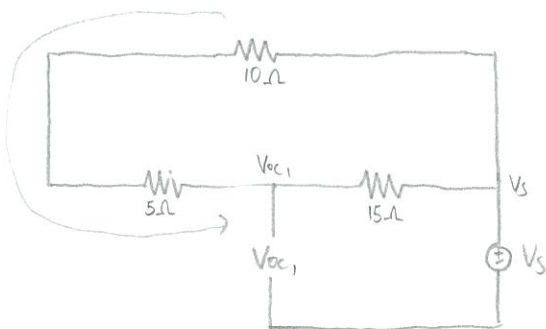



$$\frac{V_s - V_{oc1}}{10+5} = \frac{V_{oc1} - V_s}{15}$$

$$V_s - V_{oc1} = V_{oc1} - V_s$$

$$2V_s = 2V_{oc1}$$

$$V_{oc1} = V_s$$

전압원이 없을 때

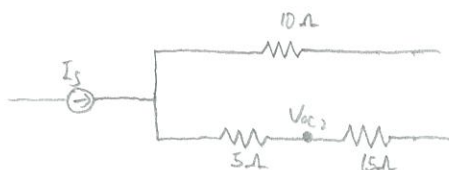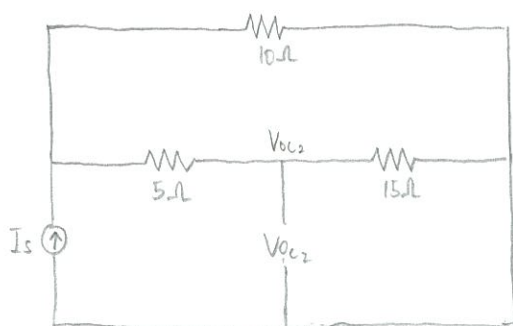

$$V_{oc2} = \frac{1}{3} \times I_s \times 15 = 5I_s$$


$$V_{oc2} = 5I_s$$

$$V_{oc} = V_{oc1} + V_{oc2} = V_s + 5I_s$$

$$V_{oc} = V_s + 5I_s$$

25.

테브난 정리에 의해서

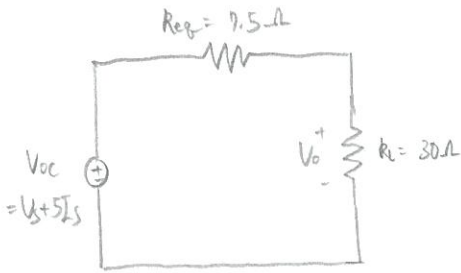

$$V_o = \frac{7.5}{30 + 7.5} V_{oc}$$

$$= \frac{30}{37.5} \times (V_s + 5I_s)$$


$$= \frac{4}{5} V_s + 4I_s$$

$$V_o = \frac{4}{5} V_s + 4I_s$$

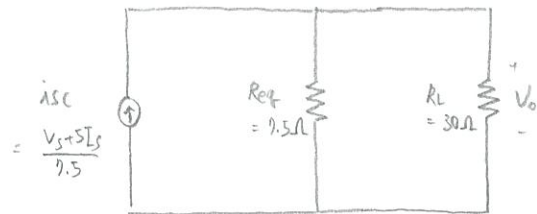26. 노튼의 정리를 이용하여 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.

노튼의 정리에 의해서

$$i_{sc} = \frac{V_{oc}}{R_{eq}} = \frac{V_s + 5I_s}{7.5}$$




$$V_o = 7.5 // 30 \times i_{sc}$$

$$= \frac{22.5}{37.5} \times \frac{V_s + 5I_s}{7.5}$$

$$= \frac{4}{5} V_s + 4I_s$$

$$V_o = \frac{4}{5} V_s + 4I_s$$

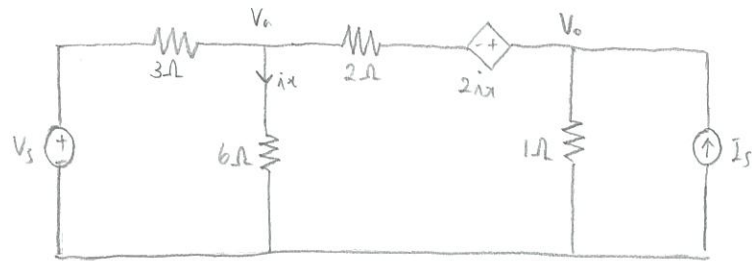27. 마티해석법으로 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.

$$\textcircled{1} \frac{V_s - V_a}{3} = \frac{V_a}{6} + \frac{V_a - (V_o - 2i_x)}{2}$$

$$2V_s - 2V_a = V_a + 3V_a - 3V_o + V_a$$

$$i_x = \frac{V_a}{6}$$

$$3V_o = 7V_a - 2V_s$$

$$\textcircled{2} \frac{V_a - (V_o - 2i_x)}{2} = \frac{V_o}{1} - I_s$$

$$3V_a - 3V_o + V_a = 6V_o - 6I_s$$

$$9V_o = 4V_a + 6I_s$$


$$12V_o = 28V_a - 8V_s$$

$$-63V_o = 28V_a + 42I_s$$

$$-51V_o = -8V_s - 42I_s$$

$$V_o = \frac{8}{51} V_s + \frac{42}{51} I_s$$

$$V_o = \frac{8}{51} V_s + \frac{14}{17} I_s$$

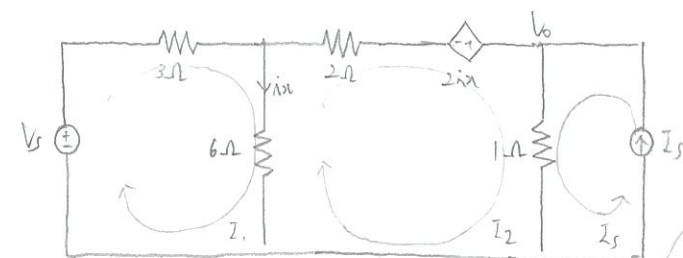28. 루프해석법으로 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.

$$\textcircled{1} 3I_1 + 6(I_1 - I_s) = V_s$$

$$9I_1 - 6I_s = V_s$$

$$i_x = I_1 - I_s$$

$$\textcircled{2} 6(I_2 - I_1) + 2I_2 - 2i_x + I_2 + I_s = 0$$

$$8I_1 - 11I_2 = I_s$$

$$12I_1 - 48I_2 = 8V_s$$

$$-12I_1 - 99I_2 = 9I_s$$

$$I_2 = \frac{8}{51} V_s - \frac{9}{51} I_s$$

$$V_o = \frac{8}{51} V_s - \frac{9}{51} I_s + I_s$$


$$V_o = \frac{8}{51} V_s + \frac{14}{17} I_s$$

$$51I_2 = 8V_s - 9I_s$$

29. 중첩의 원리를 이용하여 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.

$$\lambda x = \frac{V_a}{6}$$

전류원이 없을 때

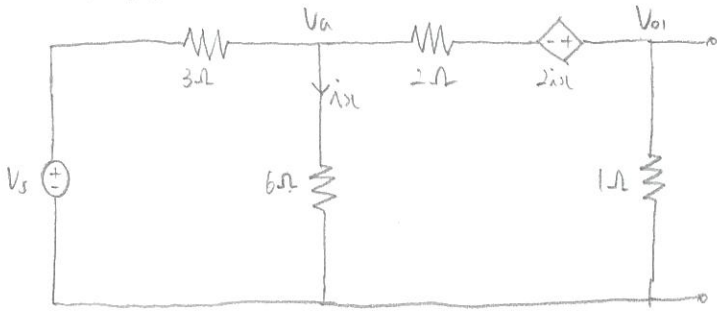

$$\textcircled{1} \frac{V_s - V_a}{3} = \frac{V_a}{6} + \frac{V_a - (V_{o1} - 2\lambda x)}{2}$$

$$2V_s - 2V_a = V_a + 3V_a - 3V_{o1} + V_a$$

$$\rightarrow 3V_{o1} = 7V_a - 2V_s$$

$$\textcircled{2} \frac{V_a - (V_{o1} - 2\lambda x)}{2} = \frac{V_{o1}}{1}$$

$$3V_a - 3V_{o1} + V_a = 6V_{o1}$$

$$9V_{o1} = 4V_a$$


$$V_a = \frac{9}{4}V_{o1}$$

$$3V_{o1} = \frac{63}{4}V_{o1} - 2V_s$$

$$V_{o1} = \frac{8}{51}V_s$$

$$\frac{51}{4}V_{o1} = 2V_s$$

전압원이 없을 때

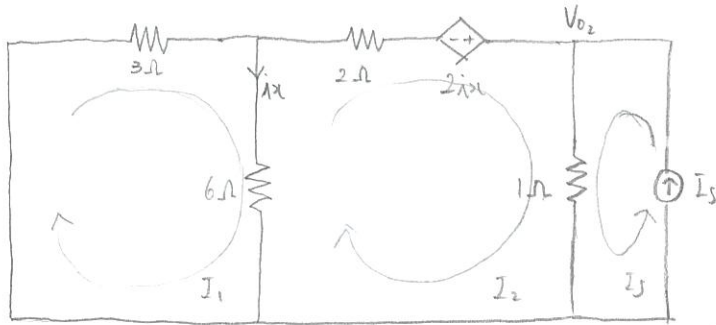

$$\textcircled{1} 3I_1 + 6(I_1 - I_2) = 0$$

$$9I_1 - 6I_2 = 0$$

$$\lambda x = I_1 - I_2$$

$$I_1 = \frac{2}{3}I_2$$

$$\textcircled{2} 6(I_2 - I_1) + 2I_2 - 2\lambda x + I_2 + I_s = 0$$

$$\rightarrow 8I_1 - 11I_2 = I_s$$

$$\frac{16}{3}I_2 - 11I_2 = I_s$$

$$-\frac{17}{3}I_2 = I_s \quad I_2 = -\frac{3}{17}I_s$$


$$*V_{o2} = I_2 + I_s$$

$$V_{o2} = \frac{14}{17}I_s$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$

$$V_o = \frac{8}{51}V_s + \frac{14}{17}I_s$$

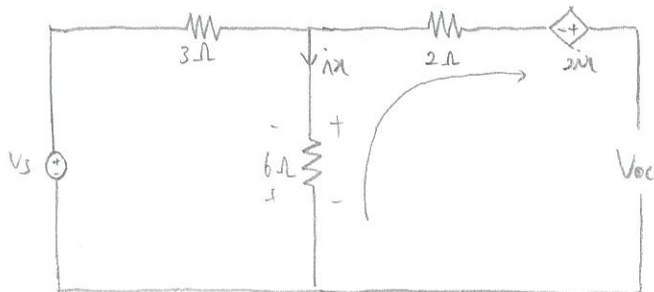30. 테브난의 정리를 이용하여 V_o 를 I_s 와 V_s 의 함수로 나타내시오.




$$V_{oc} = 6\lambda x + 2\lambda x$$

$$= 8\lambda x$$

$$\lambda x = \frac{1}{9}V_s$$

$$V_{oc} = \frac{8}{9}V_s$$

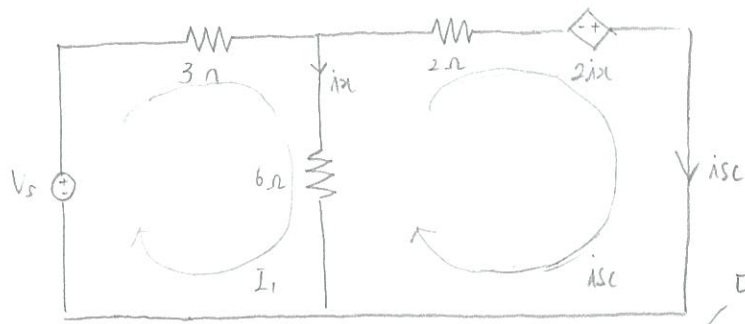

$$\textcircled{1} 3I_1 + 6(I_1 - i_{sc}) = V_s$$

$$i_{\lambda\lambda} = I_1 - i_{sc}$$

$$\rightarrow 9I_1 - 6i_{sc} = V_s$$

$$\textcircled{2} 6(i_{sc} - I_1) + 2i_{sc} - 2i_{\lambda\lambda} = 0$$

$$10i_{sc} - 8I_1 = 0$$

$$I_1 = \frac{5}{4}i_{sc}$$

$$\frac{45}{4}i_{sc} - 6i_{sc} = V_s$$


$$\frac{21}{4}i_{sc} = V_s$$

$$i_{sc} = \frac{4}{21}V_s$$

$$R_{eq} = \frac{V_{oc}}{i_{sc}} = \frac{\frac{8}{9}V_s}{\frac{4}{21}V_s} = \frac{14}{3}$$

$$R_{eq} = \frac{14}{3}\Omega$$

테브난 정리에 의해서

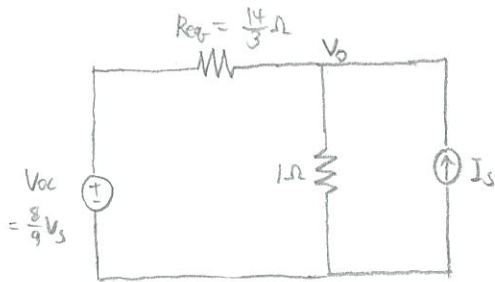


$$\frac{V_{oc} - V_o}{\frac{14}{3}} = V_o - I_s$$

$$\frac{17}{14}V_o = \frac{4}{21}V_s + I_s$$

$$V_o = \frac{8}{51}V_s + \frac{14}{17}I_s$$

31. 노튼의 정리를 이용하여 \$V_o\$를 \$I_s\$와 \$V_s\$의 함수로 나타내시오.

노튼의 정리에 의해서

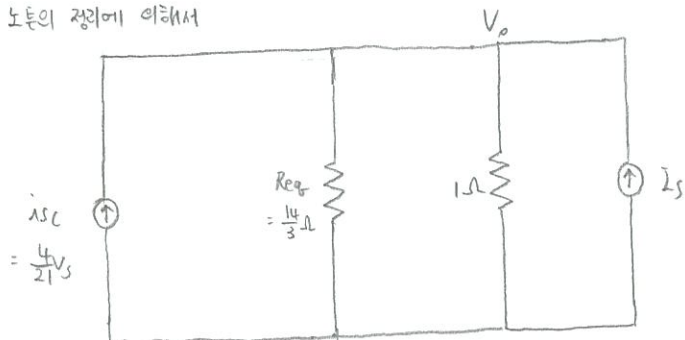

$$V_{o1} = \frac{14}{3} \parallel 1 \times I_s = \frac{14}{17}I_s$$


$$V_{o2} = \frac{14}{3} \parallel 1 \times \frac{4}{21}V_s = \frac{8}{51}V_s$$

$$V_o = V_{o1} + V_{o2}$$


$$V_o = \frac{8}{51}V_s + \frac{14}{17}I_s$$

중첩의 원리를 이용


\$i_{sc}\$가 없을 때

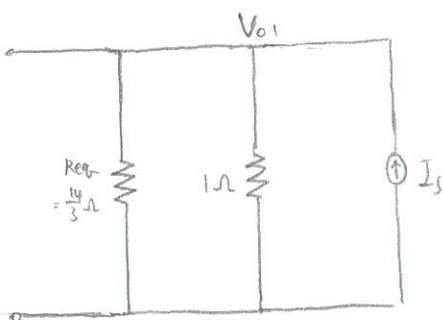

\$I_s\$가 없을 때

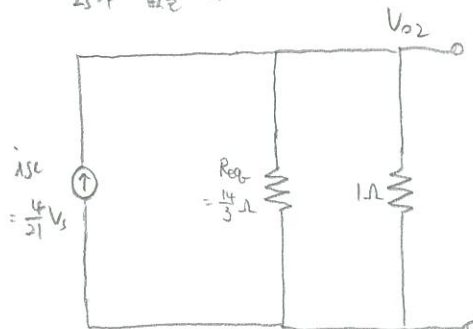

32. 부하 R_L 에 전달되는 전력이 최대이기 위한 R_L 의 값은 ?

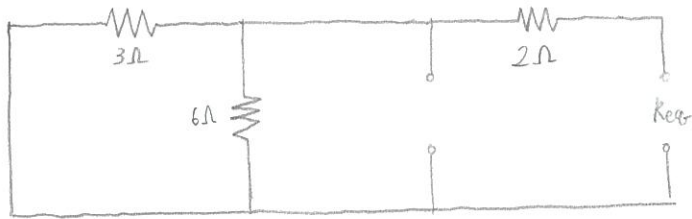


$$R_{eq} = 2 + 3 // 6 = 4$$

전력이 최대이기 위한 $R_L = R_{eq}$

$$R_L = 4\Omega$$

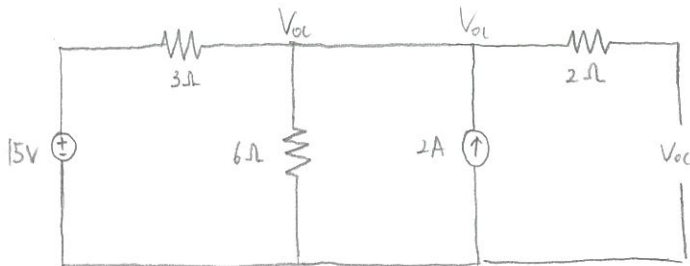33. 부하 R_L 에 전달되는 최대전력 $P_{L,max}$ 를 구하여라.



$$\frac{15 - V_{oc}}{3} = \frac{V_{oc}}{6} - 2$$

$$30 - 2V_{oc} = V_{oc} - 12$$


$$3V_{oc} = 42$$

$$V_{oc} = 14V$$

$$P_{L,max} = \frac{(V_{oc})^2}{4 \cdot R_{eq}} = \frac{14 \cdot 14}{4 \cdot 4} = \frac{49}{4}$$

$$P_{L,max} = \frac{49}{4} W$$

34. 단자 a, b 에서 본 FET의 테브난의 등가회로를 구하여라

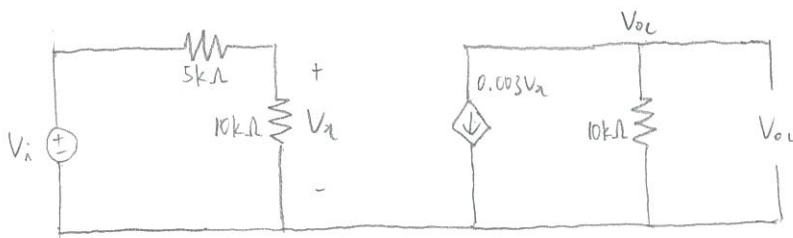


$$V_{oc} = -0.003 V_x \times 10 \times 10^3$$

$$= -30 V_x$$

$$V_x = \frac{10}{10+5} V_i = \frac{2}{3} V_i$$

$$V_{oc} = -20 V_i$$

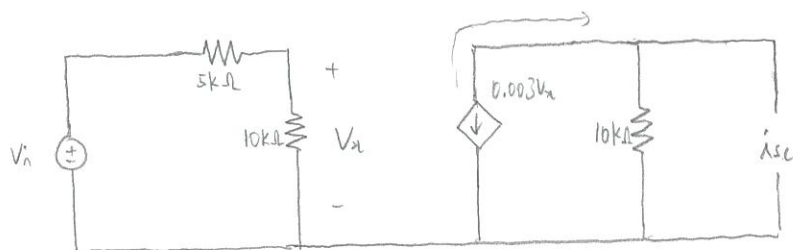

$$I_{sc} = -0.003 V_x$$


$$V_x = \frac{2}{3} V_i$$

$$I_{sc} = -0.002 V_i$$

$$R_{eq} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = \frac{-20 V_i}{-0.002 V_i} = 10 \times 10^3$$

$$R_{eq} = 10 k\Omega$$

테브난 정리에 의하여

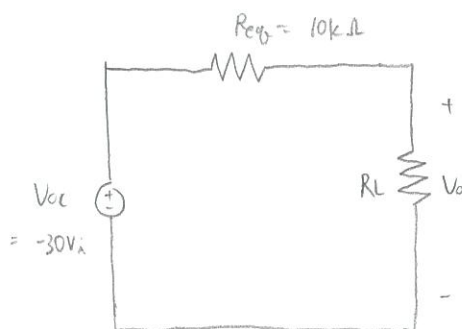

35. 부하 R_L 에 전달되는 전력이 최대이기 위한 R_L 의 값.

전력이 최대이기 위한 $R_L = R_{eq}$ 이므로 $R_L = 10k\Omega$

36. 부하 R_L 에 전달되는 최대 전력 $P_{L,max}$ 를 구하여라.


$$P_{L,max} = \frac{(V_{oc})^2}{4 \cdot R_{eq}} = \frac{400(V_i)^2}{4 \times 10k} \quad \underline{P_{L,max} = 10(V_i)^2 \text{ mW}}$$

37. 부하에 최대 전력이 전달 될 때 전압이득 $\frac{V_o}{V_i}$ 를 구하시오.

앞의 테브난 정리에서 최대전력일 때 R_L 이 $10k\Omega$ 이므로

$$V_o = \frac{1}{2}V_{oc} = -15V_i \quad \frac{V_o}{V_i} = \frac{-15V_i}{V_i} = -15 \quad \underline{\frac{V_o}{V_i} = -15}$$

38. V_o 를 V_1 과 V_2 의 함수로 나타내시오

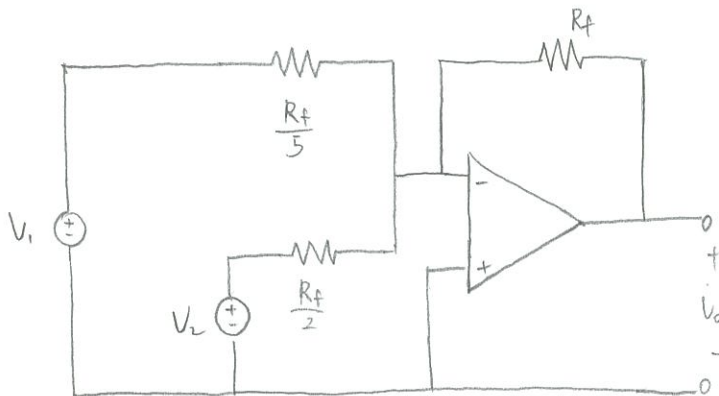


$$\frac{V_1 - 0}{\frac{R_f}{5}} + \frac{V_2 - 0}{\frac{R_f}{2}} = \frac{0 - V_o}{R_f}$$

$$5V_1 + 2V_2 = -V_o$$

$$\underline{V_o = -(5V_1 + 2V_2)}$$

39. 전압이득 $\frac{V_o}{V_i}$ 를 구하여라.

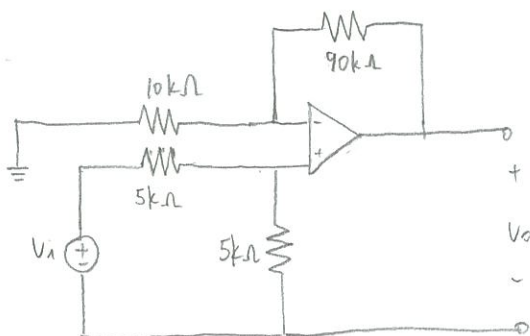

$$\textcircled{1} \frac{0 - V_-}{10k} = \frac{V_- - V_o}{90k}$$

$$-9V_- = V_- - V_o$$

$$V_o = 10V_- \quad V_- = \frac{1}{10}V_o$$

$$\textcircled{2} \frac{V_i - V_+}{5k} = \frac{V_+ - 0}{5k}$$

$$V_i - V_+ = V_+$$

$$2V_+ = V_i$$

대입

$$\star \underline{V_- = V_+}$$

$$\frac{1}{5}V_o = V_i$$

$$\underline{\frac{V_o}{V_i} = 5}$$